
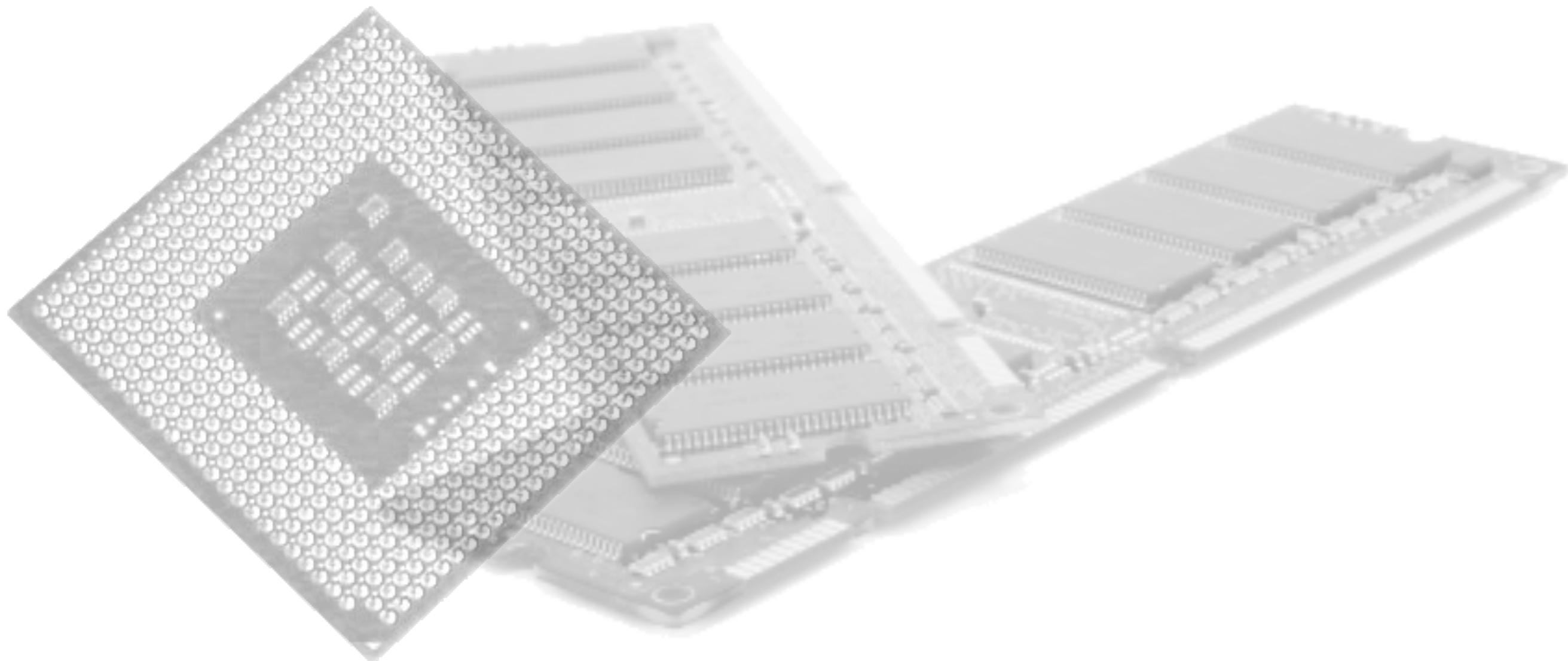



## Logische Operationen

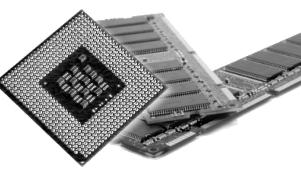




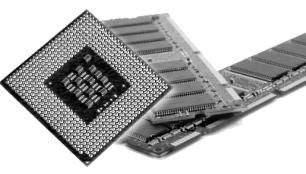
## Logische Operationen

- Aus einem oder mehreren Signalen (Eingabe) werden durch logische Verknüpfung ein oder mehrere andere Signale (Ausgabe)
- In der Regel:
  - eine Eingabe - eine Ausgabe
  - zwei Eingaben - eine Ausgabe
- Funktionsprinzip der ALUs




## Der von-Neumann Rechner

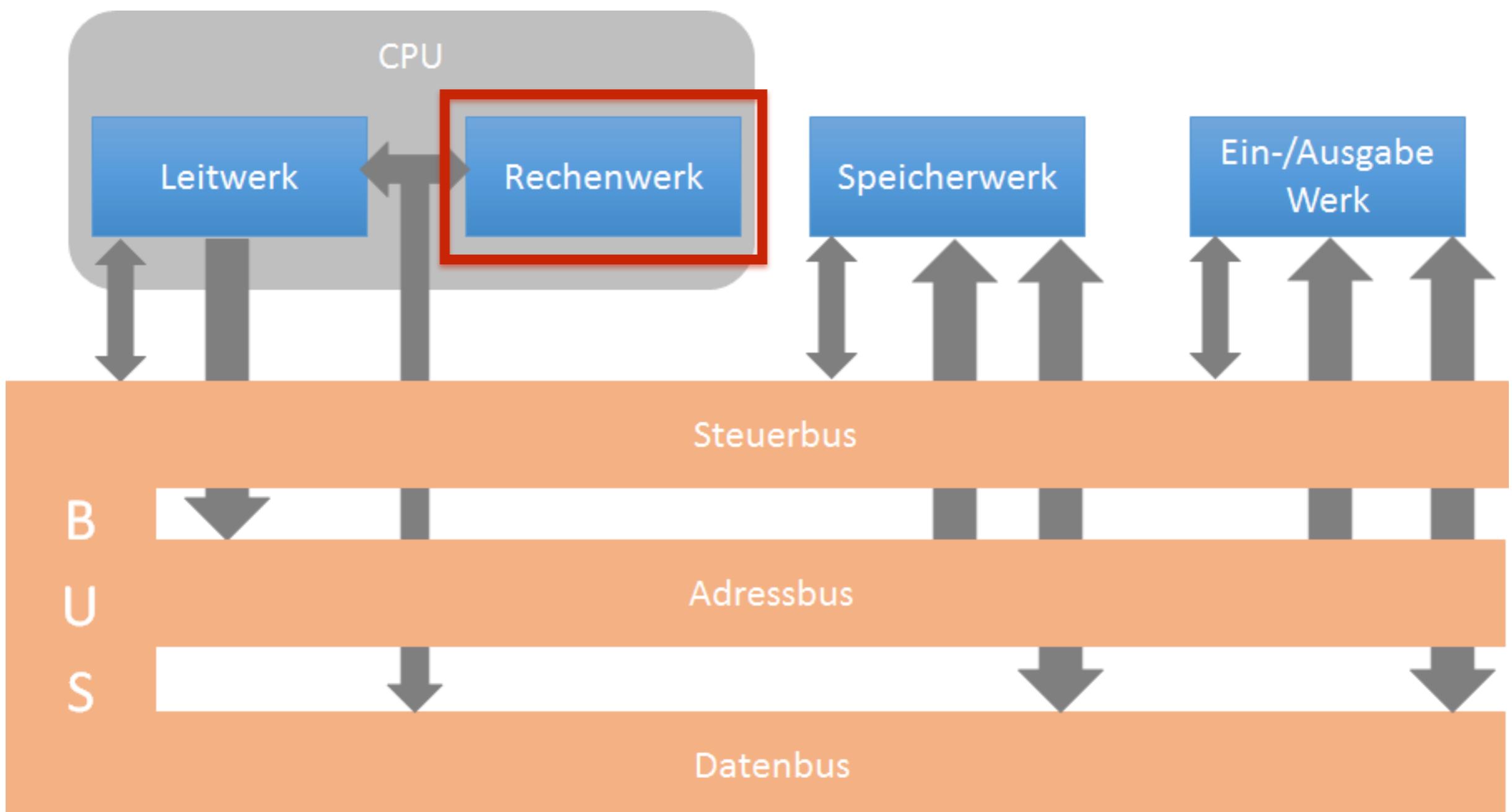

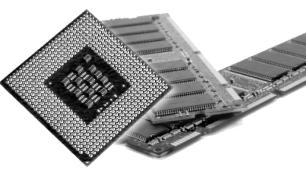

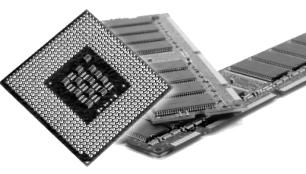
## Arithmetisch-logische Einheit

- elektronisches Rechenwerk
- berechnet arithmetische und logische Funktionen
- meistens mindestens:
  - Addition (ADD)
  - Negation (NOT)
  - Konjunktion (AND)
- In der Regel zusätzlich: SUB, MUL, CMP, OR, SHR, ...


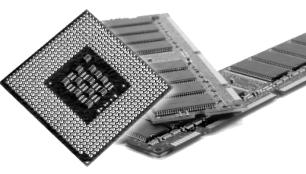
## Gattertypen


- AND
- OR
- NOT
- XOR
- NOR
- NAND
- XNOR




## AND

- $Y = a \wedge b$
- $Y = a * b$
- $Y = ab$
- Wenn alle Eingänge 1 sind, dann ist auch Y 1



a	b	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

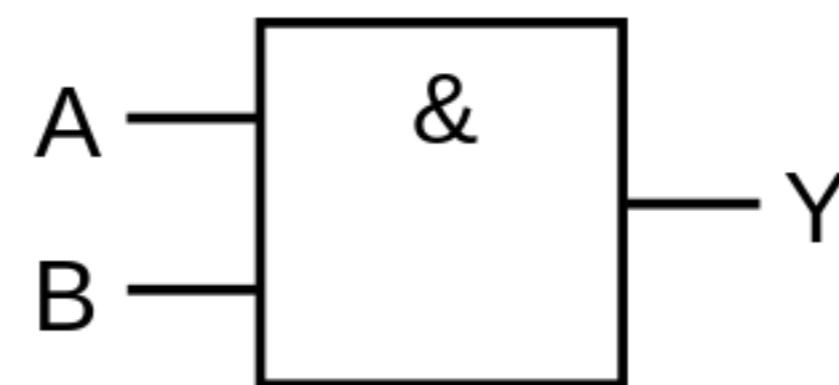


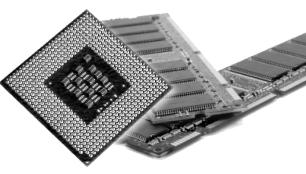
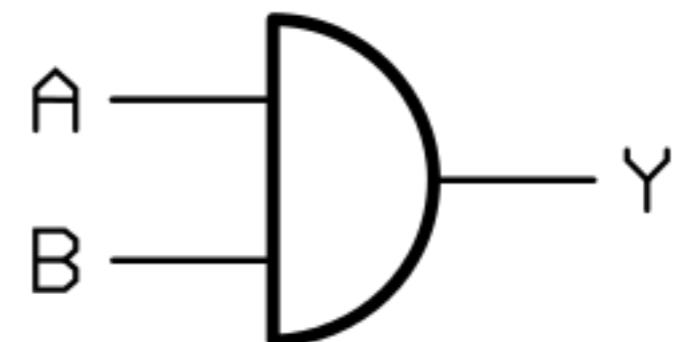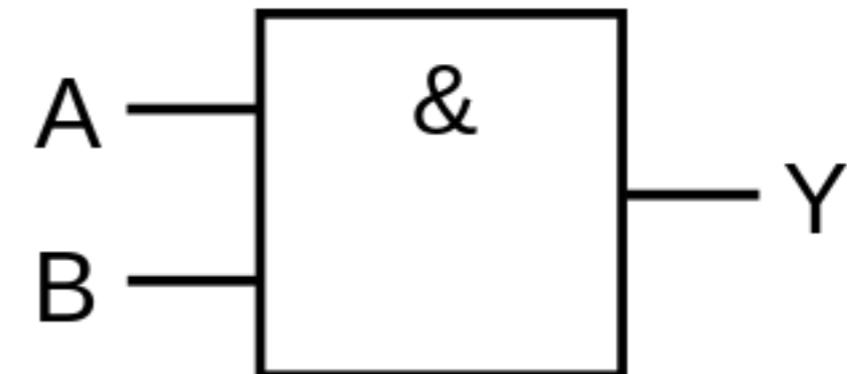
## Schaltsymbole

- Bsp.: AND
- IEC 60617-12:
- US ANSI 91-1984:
- DIN 40700 (vor 1976):



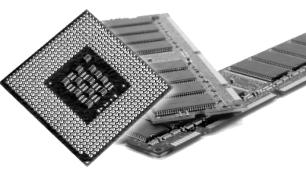



## OR

- $Y = a \vee b$
- $Y = a + b$

a	b	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

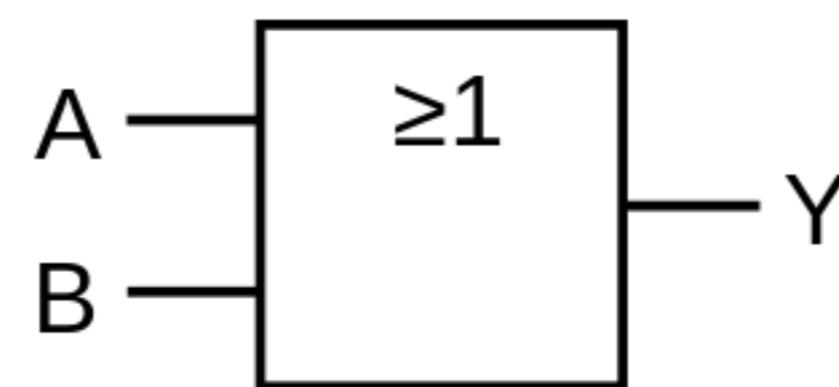- Wenn mindestens ein Eingang 1 ist, dann ist Y auch 1




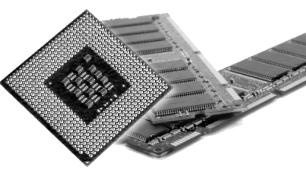


## NOT

- $Y = \neg a$
- $Y = !a$
- $Y = \bar{a}$
- Der Eingang wird negiert (umgekehrt)

a	Y
0	1
1	0

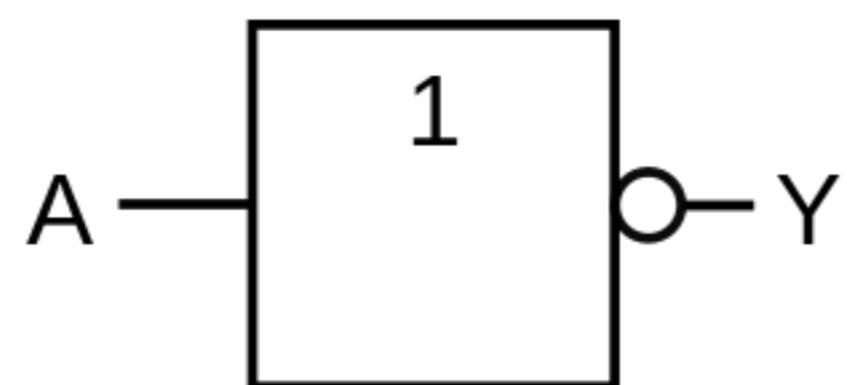


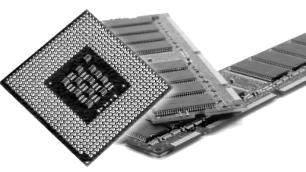


## XOR

- $Y = a \vee b$
- $Y = a \oplus b$
- Wenn genau ein Eingang 1 ist, dann ist Y auch 1

a	b	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

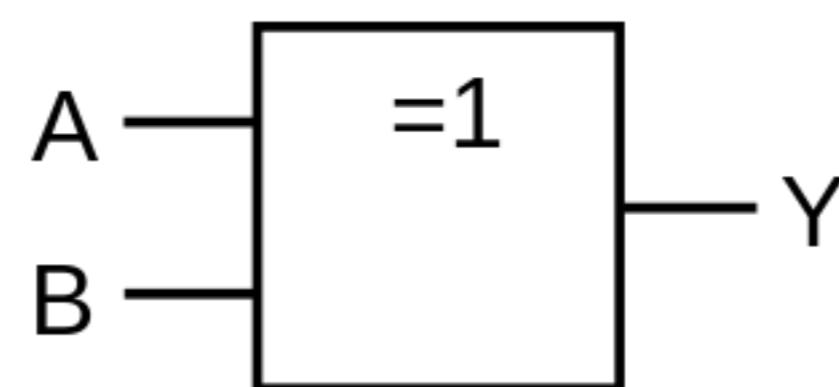


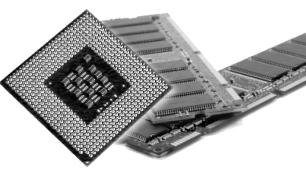


## NOR

- $Y = \overline{a \vee b}$
- $Y = \overline{a + b}$
- Nur wenn alle Eingänge 0 sind, ist  $Y 1$

a	b	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

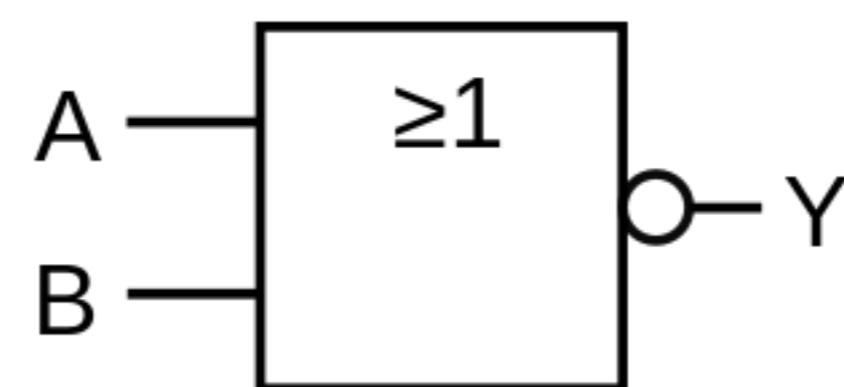


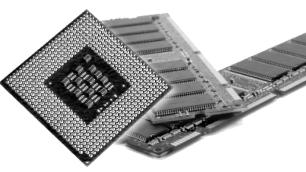


## NAND

- $Y = a \bar{\wedge} b$
- $Y = \overline{a \wedge b}$
- $Y = \overline{ab}$
- Wenn nicht alle Eingänge 1 sind, ist Y auch 1

a	b	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

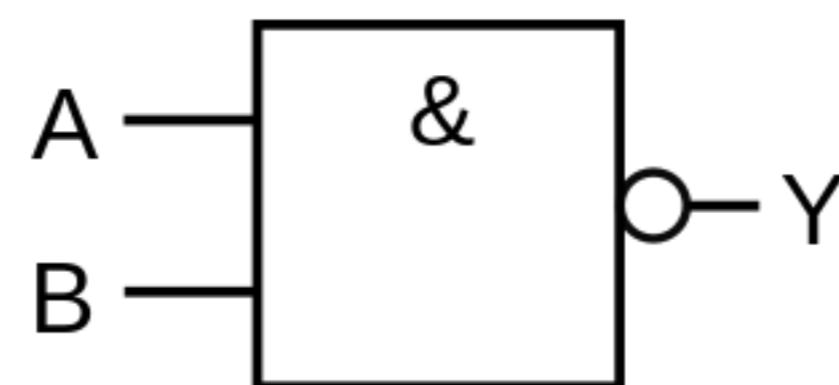

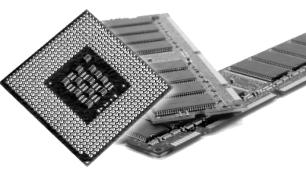



## XNOR

- $Y = \overline{a \vee b}$
- $Y = \overline{a \oplus b}$

a	b	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

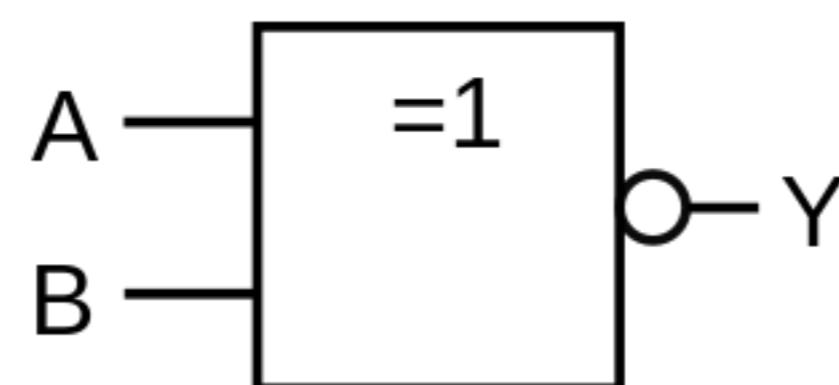
- Wenn entweder alle Eingänge 0 oder 1 sind, ist Y auch 1



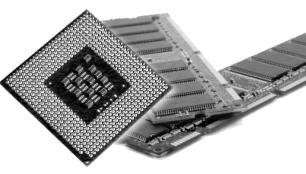

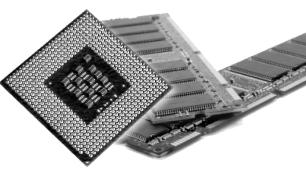
## Logische Operationen


- Alle binären Funktionen lassen sich auf AND, OR und NOT zurückführen
- OR und NOT kann man mit NAND darstellen
- AND und NOT kann man mit NOR darstellen
- Damit lässt sich jede logische Schaltung allein durch NAND oder NOR darstellen



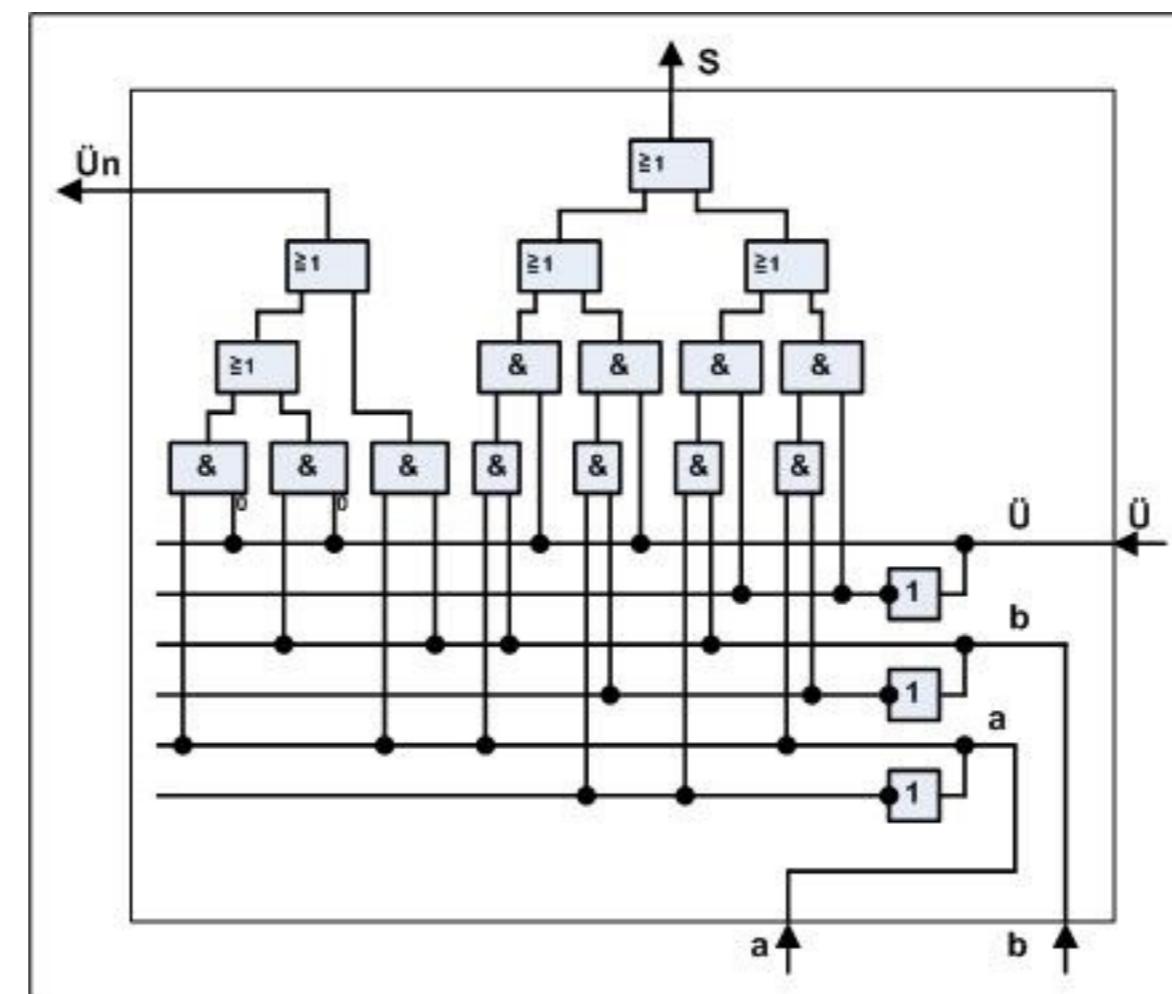
## Logische Operationen


- Addierer aus logischen Schaltungen:
- 1 Bit



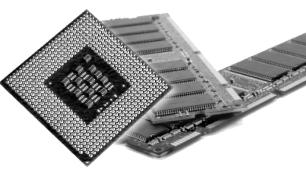


## Einfache 4-Bit ALU

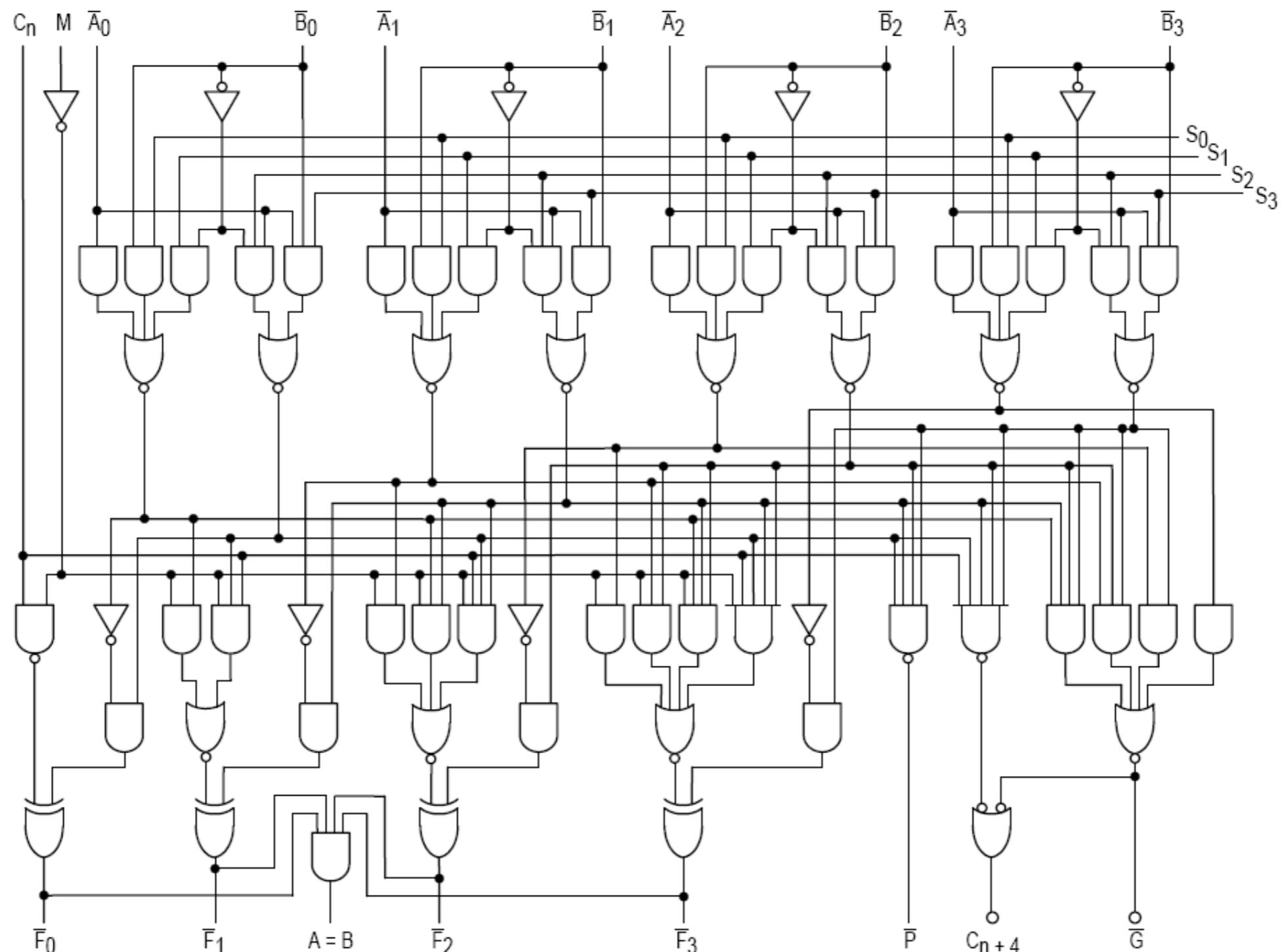


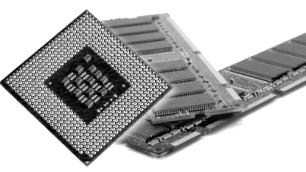
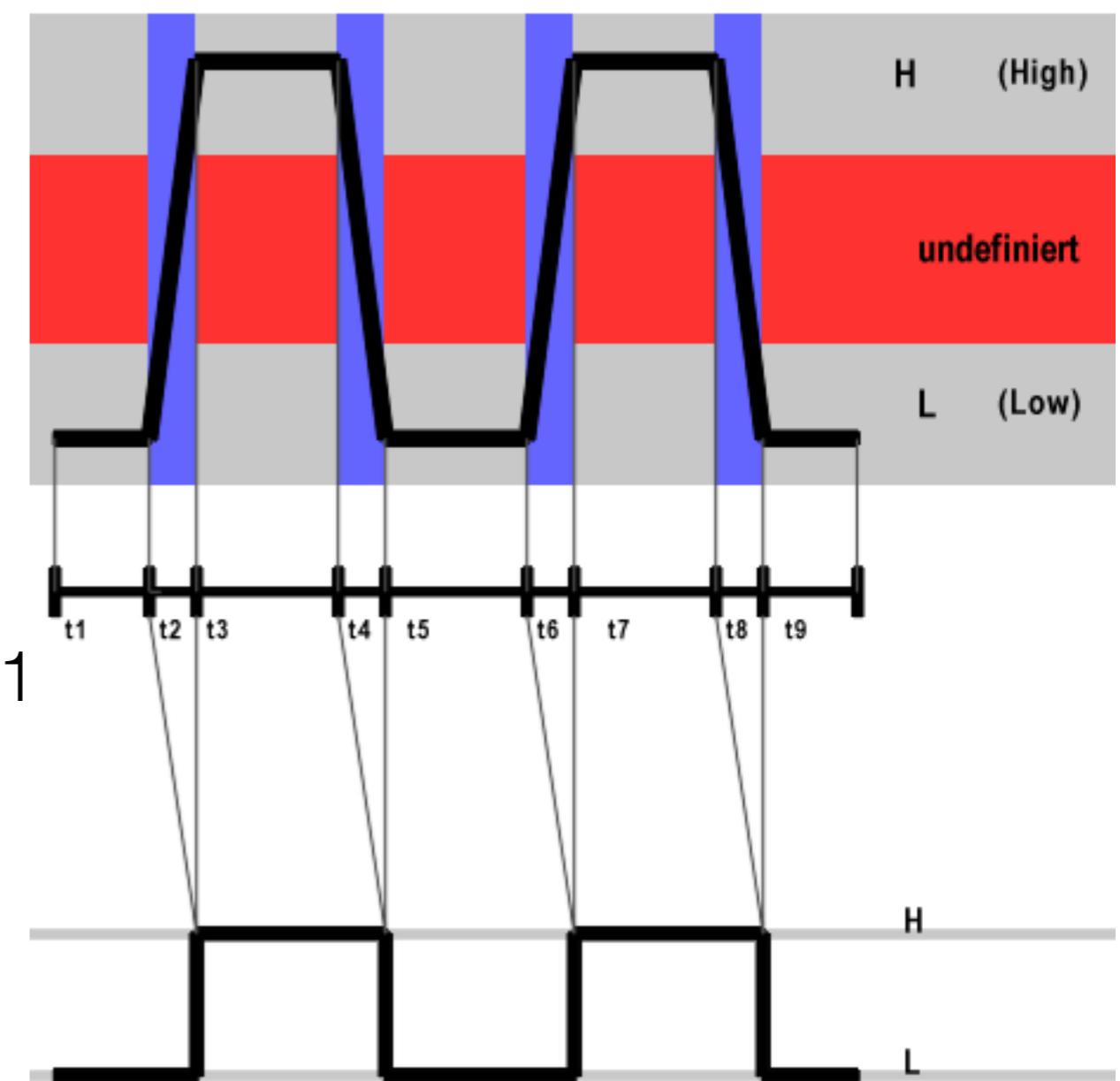
## Logikpegel


- Der Logikpegel ist die elektrische Spannung, welche den Logikwerten zugeordnet wird
- Binär Codiert:
  - High-Pegel (z.B.  $>4,44\text{ V}$ ) = 1
  - Low-Pegel (z.B.  $<0,5\text{ V}$ ) = 0
  - bei positiver Logik




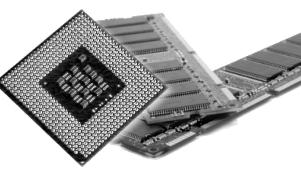

## AND

- in CMOS Technologie
- T = Transistor

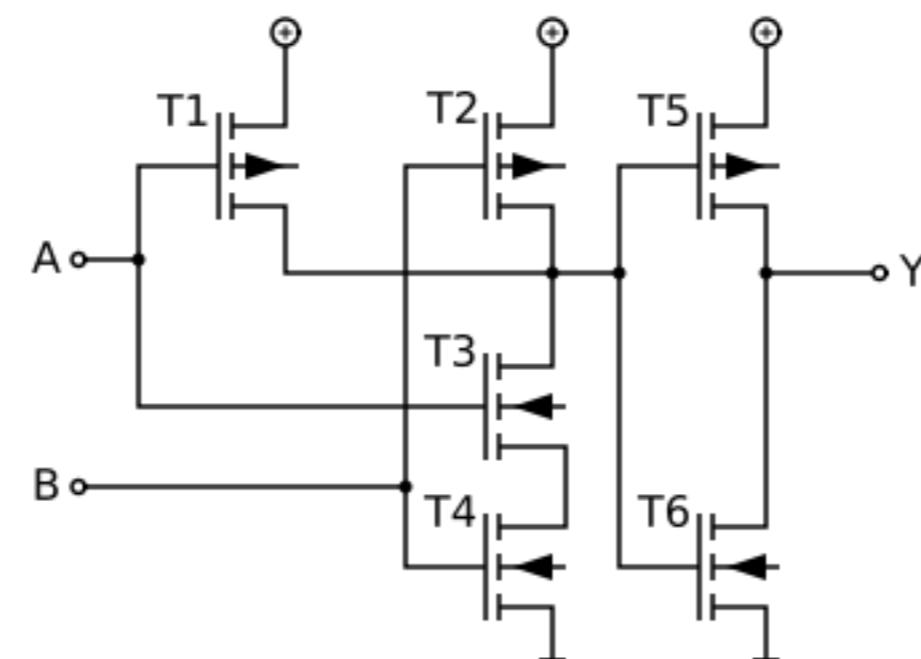

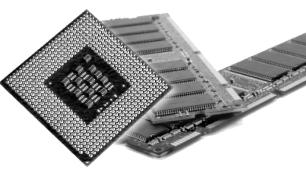

## AND


- in CMOS Technologie


- T = Transistor

- z.B.

- A = 1 (High)
- B = 1 (High)


z.B. 5V

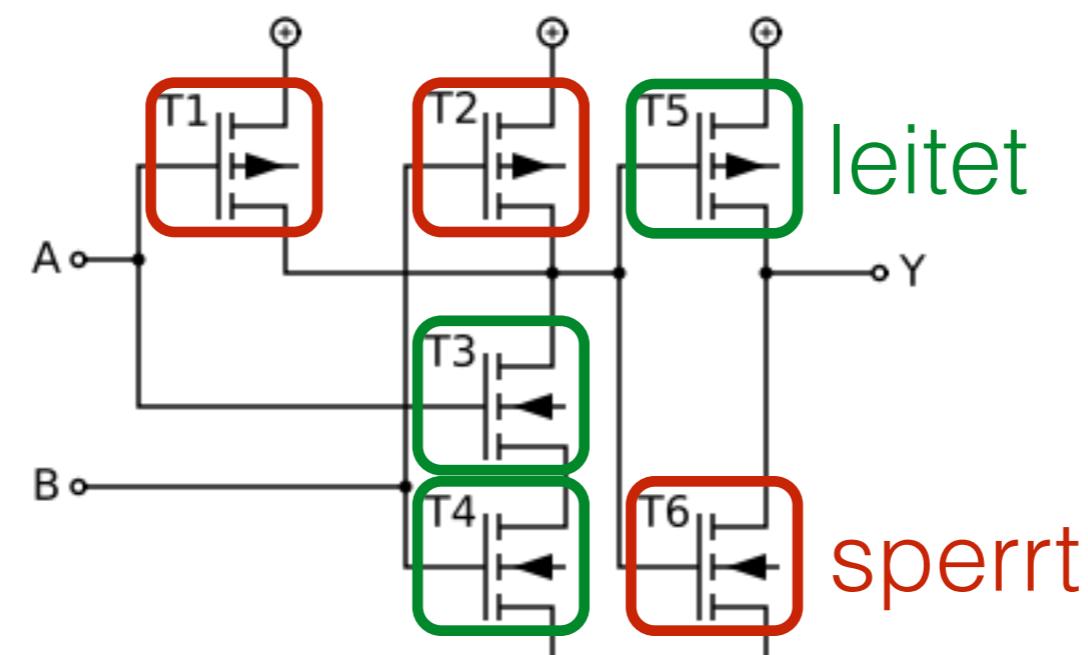

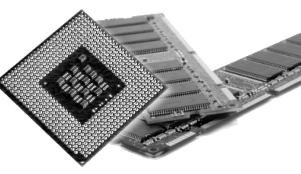
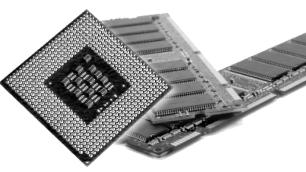
## Assembler

- AND <Ziel>, <Quelle>
- OR <Ziel>, <Quelle>
- XOR <Ziel>, <Quelle>
- NOT <Ziel>



## Assembler


- EAX: 1100 0111 0001 0001
- 05511h: 0101 0101 0001 0001
- AND: 0100 0101 0001 0001

;write your code here

```
mov eax, 0C711h  
and eax, 05511h
```

```
PRINT_HEX 4, eax
```


Output  
4511

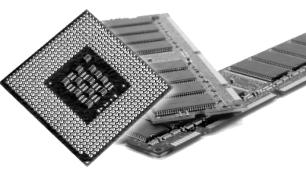

## Assembler

- XOR eax, eax
- eax wird auf 0 gesetzt
- Bsp. 8 Bit:
- 0100 0111
- 0100 0111
- 0000 0000


a	b	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

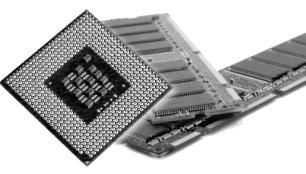

## Flags verändern

- Carry (erstes Flag löschen)
  - PUSHF
  - POP ax
  - AND ax, 0FFEh
  - PUSH ax
  - POPF
- alle anderen Flags bleiben unverändert:
  - 0000 0010 1000 0011
  - 1111 1111 1111 1110
  - AND: 0000 0010 1000 0010


a	b	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

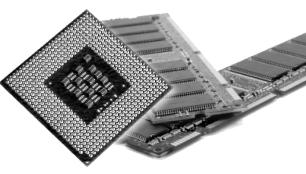


## Flags verändern


- Carry (erstes Flag setzen)
  - PUSHF
  - POP ax
  - OR ax, 0001h
  - PUSH ax
  - POPF
- alle anderen Flags bleiben unverändert:
  - 0000 0010 1000 0010
  - 0000 0000 0000 0001
  - OR: 0000 0010 1000 0011

a	b	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

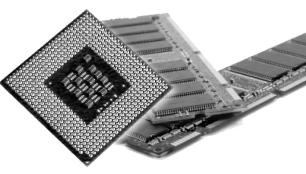

## Aufbau ALU

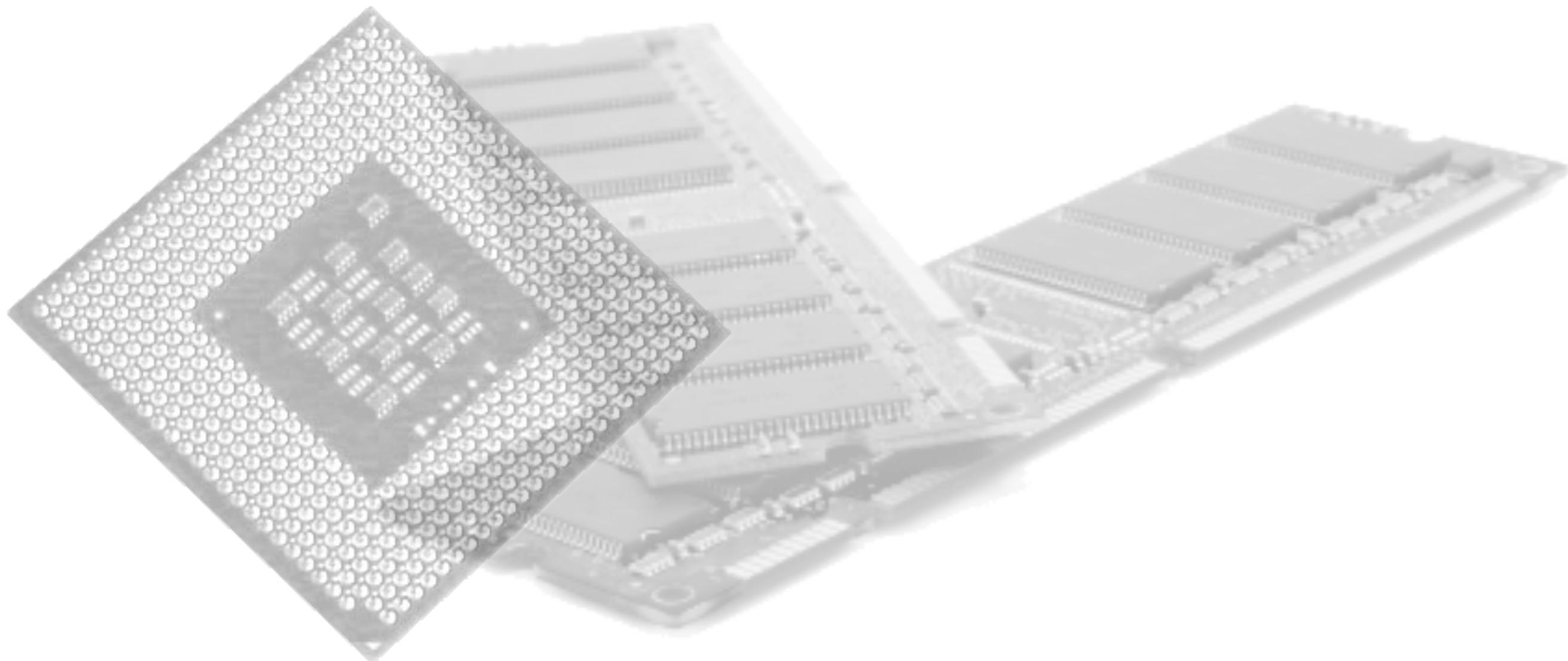


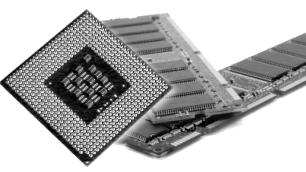


## Aufbau ALU

in CMOS Technologie

T = Transistor

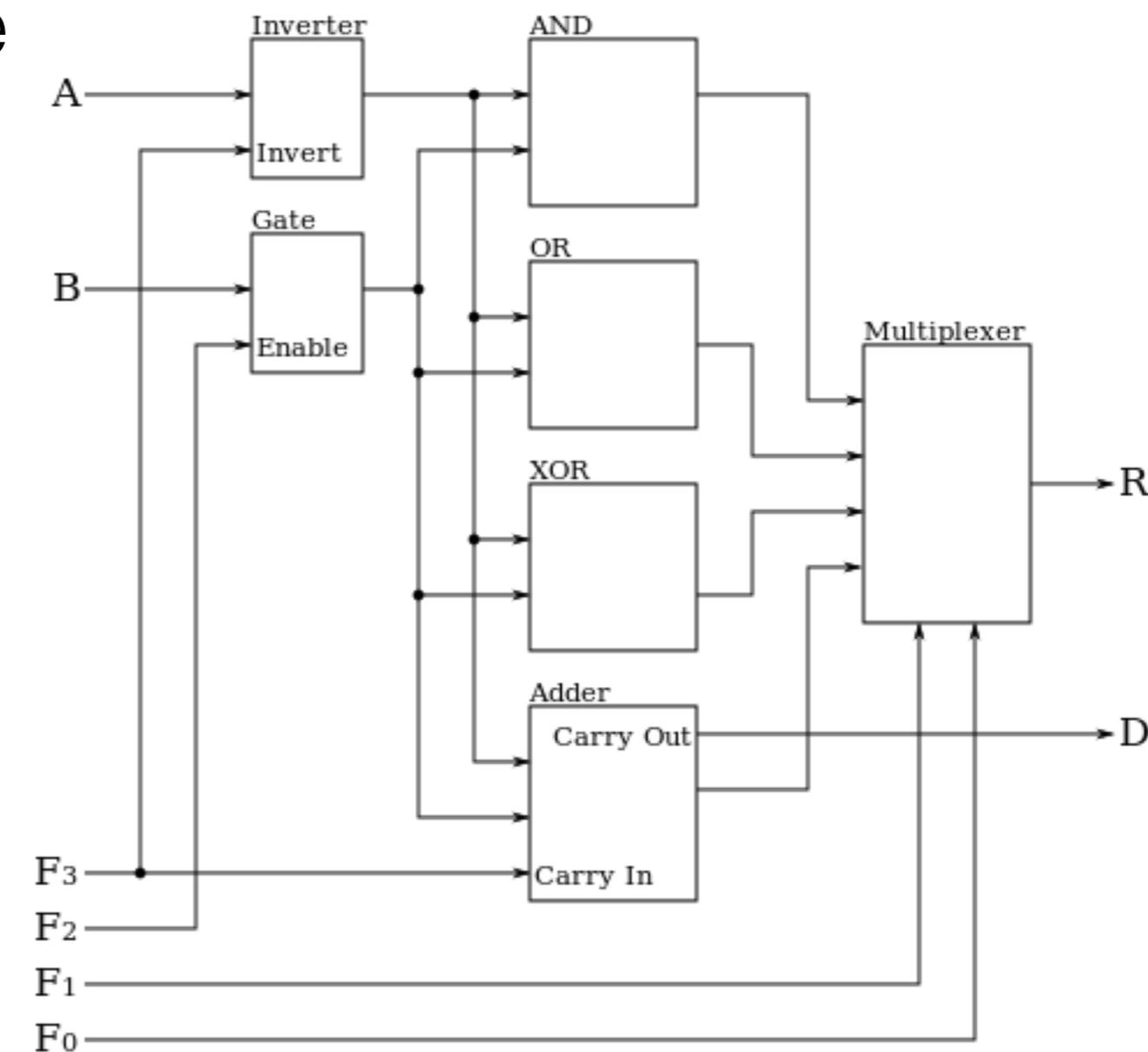


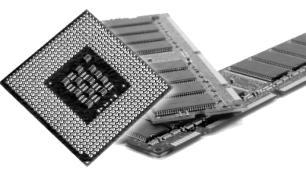


## Aufbau ALU

in CMOS Technologie

T = Transistor


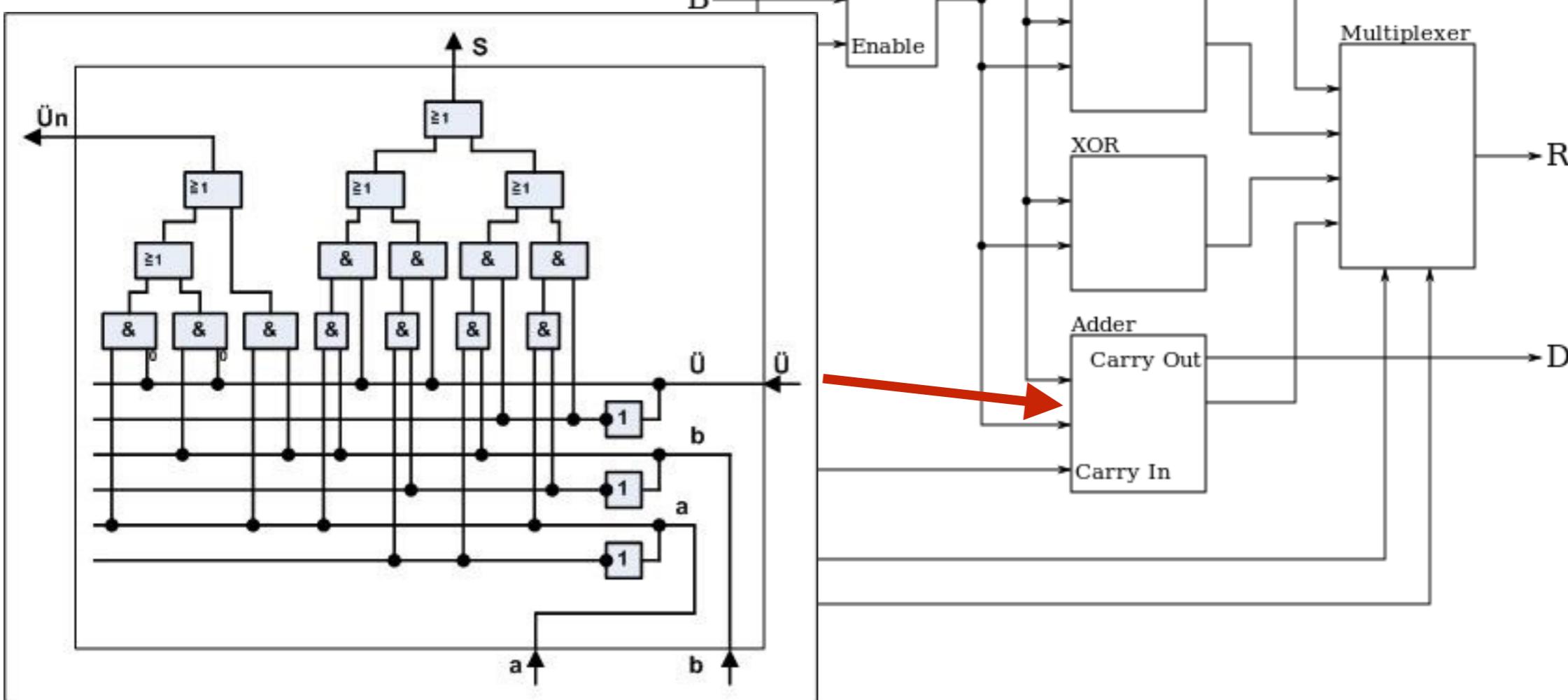


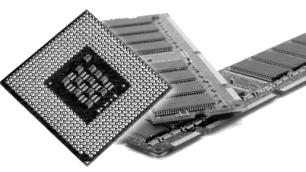


## Aufbau ALU

in CMOS Technologie

T = Transistor

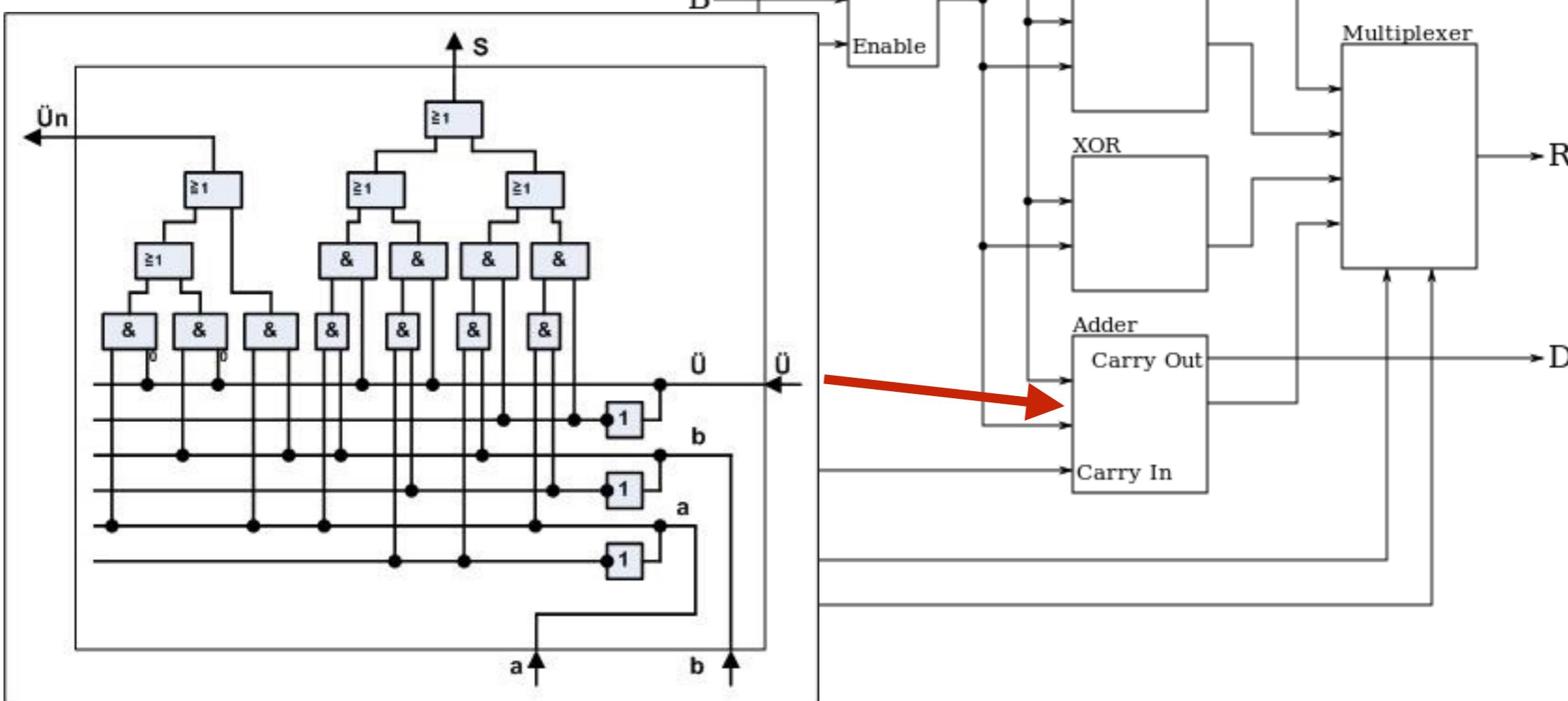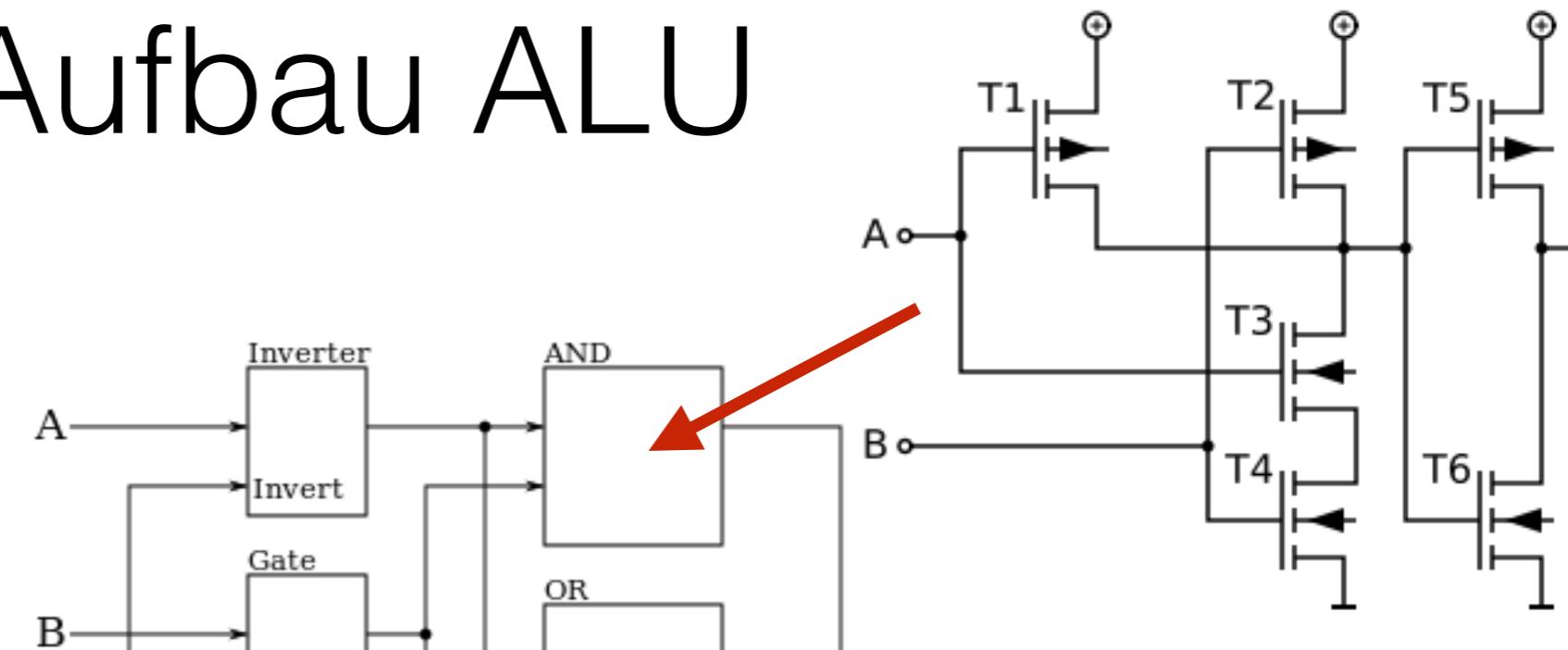


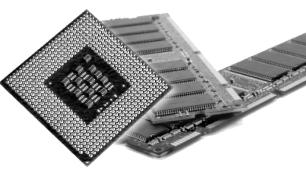


## Aufbau ALU

in CMOS Technologie

T = Transistor

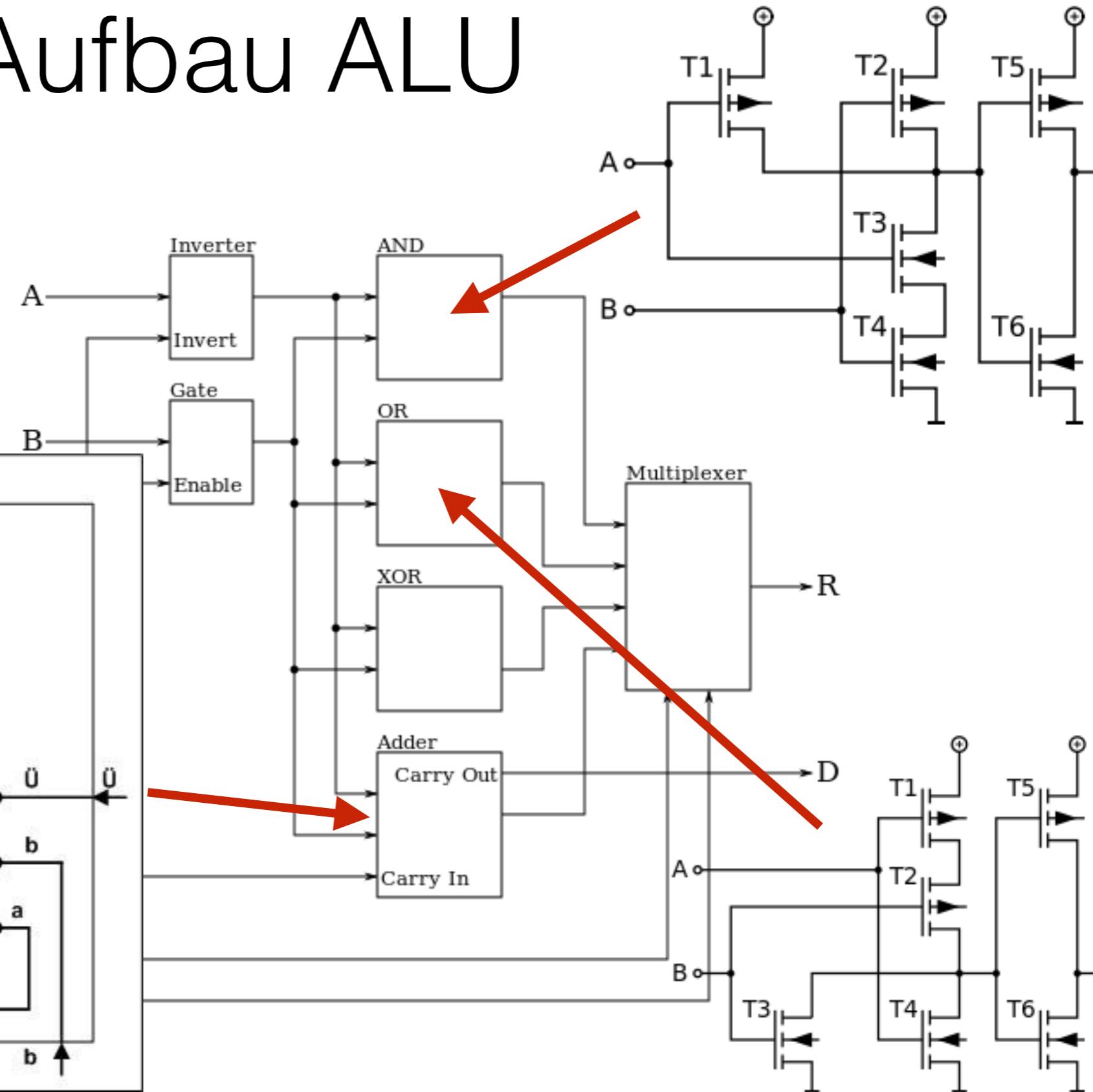

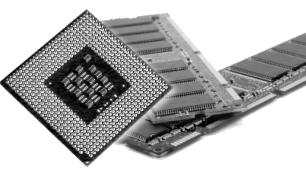

## Aufbau ALU

in CMOS Technologie

T = Transistor

